


파이썬 - HW11

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2020. 10. 21 강경수

■ 기계적 스위치 채터링 방지법

2020.10.06 KKS


1. 채터링 이란?

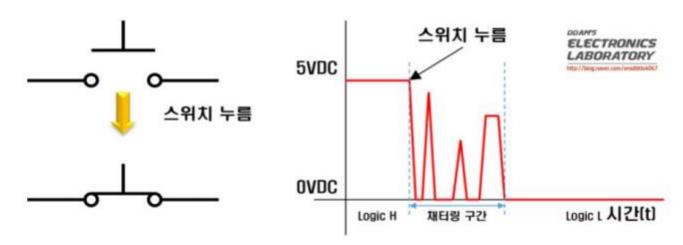

- 기계적 스위치 접점이 안정화 되기까지의 과도상태


2. H/W

(1) 채터링 방지 Capacitor 추가

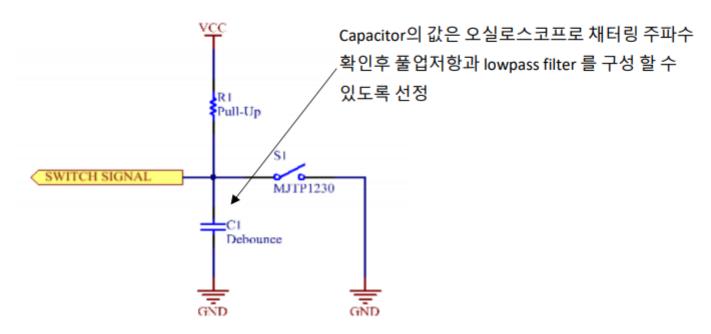



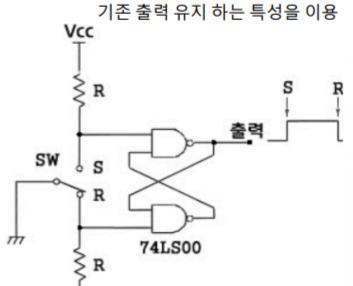(2) S-R 래치 S-R 래치의 특성 : S,R값이 0에서 1로 변화할 경우




Vcc

s	R	Q	동작
0	0	Х	사용불가
0	1	1	Set
1	0	0	Reset
1	1	Q ₀	상태유지



(3) 슈미트 트리거 버퍼 사용

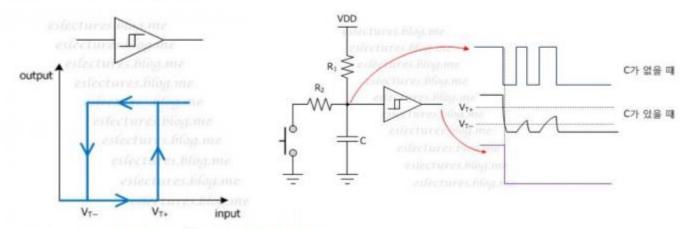

슈미트 트리거 특성을 이용 일정 임계값을 지날때까지 High 혹은 Low만 출력

3. S/W

- (1) 기존의 핀값 변화이후 사용자 임의대로 수초동안 딜레이를 발생시켜 그동안의 입력 무시
- (2) 스위치 입력후 timer 레지스터 값이 일정값(ex:TCNT0) 이상 변화할때 까지 입력 무시



2. 서로 다른 전원 사용시 회로 구성

문제: 센서 신호가 3.3V, 전원이 5V, MCU 전원이 12V 핀은 3.3V, 고전압 모터가 96V 신호선은 3.3V인 상황에서의 적절한 회로를 구상해보세요.

